

## DESIGN SHOWCASE

### IR 传感器/监视器 唤醒主系统

图 1 所示的传感器/监视器电路在检测到红外 (IR) 信号后可以“唤醒”主系统。它仅消耗极小的电源电流，因此当用于笔记本电脑或个人数字助理 (PDA) 时可以使其实现连续工作。超低电源电流 (最大  $4\mu\text{A}$ ，典型  $2.5\mu\text{A}$ ) 主要是用于比较器/基准器件 IC1。

该电路主要用于象 IrDA 红外数据通信这样的非调制系统。也可用于诸如 TV 遥控器和 Newton/Sharp ASK (由 Sharp 开发并用于 Apple Newton 的幅度键控协议) 这样的调制系统。对于 115,000 波特的 IrDA，最远距离限制在 6 英寸以内，但对于 2400 波特 IrDA，可延长到超过 1 英尺。

尽管该电路对于强闪光有时会产生误动作，但对于环境光还是具有很强的抗干扰能力。

对于偶然的误触发，系统在被唤醒后只须检查一下是否有 IR 动作，如果没有则仍然恢复睡眠状态。

图中的传感器 (D1)，是一个较大面积的光电二极管，被封装于一种红外滤波材料内。较强照射下可以产生约  $60\mu\text{A}$  (开路电压  $0.4\text{V}$ )。大多数这样的光电二极管都可用于该电路。它工作于光电模式 (无须加偏置)，这种模式响应速度较慢，一般电路不常采用，但在此速度不是很关键。光电模式简化了电路并具有极低功耗。如采用更为常规的方式 (光电导)，则由环境光引起，由偏置网络流出的光电流会使电路的静态电流增加近 10 倍。

V<sub>REF</sub> 和 R<sub>3</sub>/R<sub>4</sub> 分压器在比较器两输入端产生

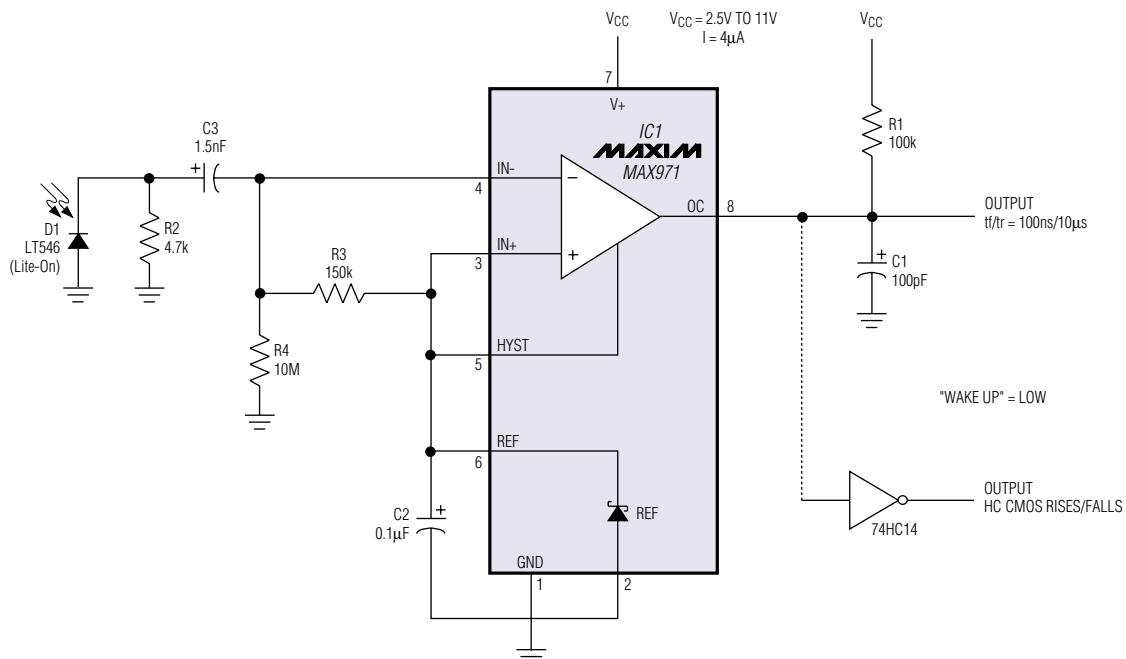


图 1. 这个静态电流极低 (最大  $4\mu\text{A}$ ，典型  $2.5\mu\text{A}$ ) 的电路在检测到 IR 信号后中断主处理器。

18mV 的电压差。该电压源于基准，因此与电源电压无关。为抑制60Hz/120Hz 工频和其它低频干扰，C3 和R3/R4 分压器构成一个高通网络，转角频率700Hz。C3 两端电压为VREF 减18mV，光电流流过 R2 产生的信号电压通过C3 耦合给比较器。

这样，当IR 信号在 R2 两端产生的电压超过 18mV 门限就可触发比较器使其输出变低(18mV 是在折衷考虑了工作距离、抗噪声和直流稳定性后一个比较理想的值)。较小的 R2 利于阻止光电管在环境光下的饱和。如果要求高的话，还可以进一步减小 R2 —— 可提高响应速度同时要损失一部分灵敏度。

比较器的输入失调电压(最大 10mV)最差情况下可使 IR 触发门限偏移到 8mV 和 28mV，但这种偏移没有很大关系。典型偏移要比极限情况好得多，而 IR 信号一般都超过 60mV。失调的变化只改变过激励量，所以只会影响到比较器的响应速度。

该电路的输出可以驱动复位、触发器或一个睡眠状态的微处理器。可选的HCMOS 门(最好是施密特触发型)能够改善输出信号的上升/下降时间，不过会使总静态电流增加少许。

相近思路的文章可见于10/13/97 期的*Electronic Design*。